

Aluno: _____

Matrícula: _____ Data: _____

Sprint 8 – Entrada e saída paralela – CPU MIPS

Descrição geral do problema: Incluir uma entrada e uma saída paralela mapeada em memória. Isso finalizará o conjunto mínimo de funcionalidades da CPU.

Requisitos mínimos:

Abra o projeto da Sprint7 e edite-o para incluir as funcionalidades dessa sprint. **Obs: “File > Open Project” e NÃO “File > Open”.**

1. Até esse momento, a CPU v0.3 não tinha nenhuma forma de trocar dados com o mundo externo. Além das interfaces de debug, a única entrada externa da montagem era o clock. A fim de completar a versão v1.0 da CPU, inclua uma porta de entrada e uma de saída paralela, mapeada em memória.

- O endereço 8'hFF da memória de dados será inutilizado e ressignificado para as portas de entrada e saída paralelas, mapeadas em memória.
- Ao armazenar o conteúdo de algum registrador **\$X** no endereço 8'hFF da memória de dados, **SW \$X, FF(\$0)**, o bloco **ParallelOUT** redirecionará o conteúdo de **\$X** para a saída paralela **w_DataOut**. A especificação lógica do circuito de saída está ilustrada na Figura 2
- Ao carregar o conteúdo do endereço 8'hFF da memória de dados, para um registrador **\$X**, **LW \$X, FF(\$0)**, o bloco **ParallelIN** redirecionará o conteúdo da entrada paralela **w_DataIn** para o registrador **\$X**. A especificação lógica do circuito de saída está ilustrada na Figura 3
- A sugestão de montagem final da CPU v1.0 está representada na Figura 1.

Perceba que não foi necessário criar mais nenhuma instrução para manipular as portas. Somente **SW** e **LW**

 


Figura 1 – CPU V1.0, memórias e porta de IO paralela de 8bits

 


Figura 2 – Saída paralela mapeada no endereço 8'hFF da memória

 


Figura 3 – Entrada paralela mapeada no endereço 8'hFF da memória

2. Ligações auxiliares para Debug:

- Conecte a saída paralela (DataOut) no display **w_d1x4**,
- Conecte a entrada paralela (DataIn) nas chaves **SW[7:0]**

3. Para testar sua montagem, escreva e rode na sua CPU, **um programa em assembly** que receba um número de 4bits na entrada paralela. Retorne, na saída paralela, a quantidade de dígitos 1 que esse número binário possui. Resolva esse problema por software, não é necessário nenhum hardware extra, que não tenha sido descrito previamente. Aumente o clock principal da CPU para 10Hz. Ex: **4'b1001** deve retornar 2 e **4'b0111** deve retornar 3.

Relembrando o conjunto de instruções suportadas pela CPU

Instrução	Descrição	Algoritmo
ADD \$X, \$Y, \$Z	Adicionar	$\$X = \$Y + \$Z$
SUB \$X, \$Y, \$Z	Subtrair	$\$X = \$Y - \$Z$
AND \$X, \$Y, \$Z	AND Bit a bit	$\$X = \$Y \& \$Z$
OR \$X, \$Y, \$Z	OR Bit a bit	$\$X = \$Y \mid \$Z$
NOR \$X, \$Y, \$Z	NOR Bit a bit	$\$X = \sim(\$Y \mid \$Z)$
SLT \$X, \$Y, \$Z	Menor que	$\$X = 1$ se $\$Y < \Z e 0 c.c.
LW \$X, i(\$Y)	Carregar da memória	$\$X \leq \text{Cont. do end. } (\$Y + i)$
SW \$X, i(\$Y)	Armazenar na memória	$\text{End. } (\$Y + i) \leq \X
BEQ \$X, \$Y, i	Desviar se igual	Se $\$X == \Y , $\text{PC} = \text{PC} + 1 + i$
ADDi \$X, \$Y, i	Adicionar Imediato	$\$X = \$Y + i$
J i	Desvio incondicional	$\text{PC} = i$

Tabela 1 –Conjunto de instruções MIPS suportadas pela CPU do LASD

Desafio 1 (Valendo +0,2 na média geral)

- Observe o código assembly da sprint 7 e perceba que ele é um gerador de PWM no registrador \$7. O registrador \$1 contém o período do PWM e o \$3 o *duty cycle*.
- Faça uma modificação nesse código para receber o *duty cycle* pela entrada paralela e retornar o PWM no bit menos significativo da saída paralela.
- Conecte um LED na saída paralela e aumente seu clock para 1kHz. Altere o valor do duty e veja o brilho do LED variar!

Desafio 2 (Valendo +0,5 na média geral)

- O aluno que fizer o código do item 3 em MENOS instruções, receberá a pontuação extra. Postar nesse [LINK](#)! Em caso de empate, quem enviar primeiro ganha os pontos.